Projeto de ULA

Cris – DRE: XXXXXXXXX Gus – DRE: XXXXXXXXX Leo – DRE: XXXXXXXXX

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

leonardongc@poli.ufrj.br

1. Enunciado

Fazer ULA de 2 operandos(A e B) de 4 bits com e 8 operações:

- A+B
- *A* − *B*
- −*A*
- *A* + 1
- Até 2 Oerações de Comparação Bit a Bit
- O Restante das Operações A Escolha do Grupo Utilizando A e B

Com os Flags de Zero, Negativo, Carry & Overflow

2. Escolhas

2.1. Lista de Operações Atualizadas

Escolhemos utilizar XOR e ??? pois utilizam submódulos já existentes para outras operações e as operações de deslocamento de bits a direita e a esquerda.

- Soma
- Subtração
- Inversão
- Incremento de 1
- XOR
- ?????
- Right Bitshift
- Left Bitshift

2.2. Projeto do Somador

Separamos a soma em duas etapas, uma que faz a antecipação dos carries e outra que faz a soma bit a bit com os carries.

2.2.1. Antecipador

Calculado Carry a Carry:

$$Cin_0 = 0$$

$$Cin_1 = A_0.B_0$$

$$Cin_2 = A_1.B_1 + Cin_1(A_1 + B_1) = A_1.B_1 + A_0.B_0(A_2 + B_2)$$

$$Cin_3 = A_2.B_2 + Cin_2(A_2 + B_2) = A_2.B_2 + A_1.B_1 + A_0.B_0(A_2 + B_2)(A_2 + B_2)$$

$$Cin_4 * = A_3.B_3 + Cin_3(A_3 + B_3) = A_3.B_3 + A_2.B_2 + A_1.B_1 + A_0.B_0(A_2 + B_2)(A_2 + B_2)(A_3 + B_3)$$

2.2.2. Somador

Com os carries antecipados é pssível calcular a soma bit a bit:

$$F_x = A_x \oplus B_x \oplus Cin_x$$

2.3. Projeto do Inversor

O inversor de complemento de 2 tem a seguinte tabela:

A_3	A_2	A_1	A_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

$$F_3 = \overline{A_3}.A_2 + \overline{A_3}.A_1 + \overline{A_3}.A_0 + A_3.\overline{A_2}.\overline{A_1}.\overline{A_0}$$

$$F_2 = \overline{A_2}.A_1 + \overline{A_2}.A_0 + A_2.\overline{A_1}.\overline{A_0}$$

$$F_1 = \overline{A_1}.A_0 + A_1.\overline{A_0}$$

$$F_0 = A_0$$

2.4. Projeto do Subtrator

Com os módulos de soma e inversão prontos é possível utilizar seus submódulos para construir uma operação de subtração.

2.5. Projeto do Incrmento de 1

Utilizamos o módulo de soma substituindo o operando B pelo vetor $B_3, B_2, B_1 = 0, B_0 = 1$

2.6. Projeto do Comparador XOR

Desconsiderando o submódulo antecipador na soma o submódulo somador vale $A \oplus B$

$$F_x = A_x \oplus B_x$$

2.7. Projeto do Comparador ????

2.8. Projeto do Left Bit Shifter

Montando a Tabela Verdade Para operações de Shift a esquerda é possível verifificar que é certo que não haverá resultado não nulo para B>3, portanto podemos considerar apenas os 2 bits menos significativos do operando $B: B_1 \& B_0$:

B_1	B_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	A_3	A_2	A_1	A_0
0	1	A_2	A_1	A_0	0
1	0	A_1	A_0	0	0
1	1	A_0	0	0	0

$$F_{3} = \overline{B_{1}}.\overline{B_{0}}.A_{3} + \overline{B_{1}}.B_{0}.A_{2} + B_{1}.\overline{B_{0}}.A_{1} + B_{1}.B_{0}.A_{0}$$

$$F_{2} = \overline{B_{1}}.\overline{B_{0}}.A_{2} + \overline{B_{1}}.B_{0}.A_{1} + B_{1}.\overline{B_{0}}.A_{0}$$

$$F_{1} = \overline{B_{1}}.\overline{B_{0}}.A_{1} + \overline{B_{1}}.B_{0}.A_{0}$$

$$F_{0} = \overline{B_{1}}.\overline{B_{0}}.A_{0}$$

2.9. Projeto do Right Bit Shifter

O Shift a direita por sua vez forma uma tabela similar com as mesmas entradas:

B_1	B_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	A_3	A_2	A_1	A_0
0	1	0	A_3	A_2	A_1
1	0	0	0	A_3	A_2
1	1	0	0	0	A_3

$$F_3 = \overline{B_1}.\overline{B_0}.A_3$$

$$F_2 = \overline{B_1}.\overline{B_0}.A_2 + \overline{B_1}.B_0.A_3$$

$$F_1 = \overline{B_1}.\overline{B_0}.A_1 + \overline{B_1}.B_0.A_2 + B_1.\overline{B_0}.A_3$$

$$F_0 = \overline{B_1}.\overline{B_0}.A_0 + \overline{B_1}.B_0.A_1 + B_1.\overline{B_0}.A_2 + B_1.B_0.A_3$$

Como as operações de translado de bits ocorrem num mesmo domínio, é possível combiná-las acoplando suas tabelas e diferencindo as por um único bit de seleção de operação S formando um único submódulo:

S	B_1	B_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	0	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	1	0	A_3	A_2	A_1
0	1	0	0	0	A_3	A_2
0	1	1	0	0	0	A_3
1	0	0	A_3	A_2	A_1	A_0
1	0	1	A_2	A_1	A_0	0
1	1	0	A_1	A_0	0	0
1	1	1	A_0	0	0	0

Nota: as operações de bitshift estão apenas interessadas no vetor de bits, sendo a representação de sinal ignorada para isso.

3. Execução

3.1. Código dos Submódulos

3.1.1. Módulo Antecipador

3.1.2. Módulo Somador

3.1.3. Módulo Inversor

3.1.4. Módulo Shifter

3.2. Implementação dos Flags

3.2.1. Flag de Zero

O flag de zero será acionado para cada operação da forma:

• Soma

Se um operando for inverso do outro(em complemento de 2) ou os números forem zero.

• Inversão

Se o vetor de entrada valer 0.

• Subtração

Se o os operandos forem iguais.

• Incremento de 1

Se o operando for o vetor 1111

Comparador XOR

Se os operandos forem iguais.

• Comparador ???

???????

• RBS

Se o operando que determina o deslocamento (B) for maior que o indice do 1 mais a esquerda do operando (A) aciona o flag de 0.

LBS

Se o vetor de entrada A valer 0.

3.2.2. Flag de Negativo

Da mesma forma que o flag de 0, flag de negativo será acinado:

Soma

Se os operandos forem negativos ou se um operando negativo for maior que o positivo.

• Inversão

Se o vetor de entrada for diferente de 0 e tiver o bit de sinal 0.

• Subtração

AFFFF.

Incremento de 1

Se o operando tiver bit de sial igual a 1 e não for o vetor 1111.

Comparador XOR

Essa operação não produz negativos

Comparador ???

??????

• RBS e LBS

As operações de bitshift desconsideram a representação de sinal, portanto não aciona o flag de negativo.

3.2.3. Flag de Carry

O flag de zero serve para guardar informação de vai um para uma operação futura:

Soma

Tendo os bits de sinal iguais o flag de carry será o sinal Cin_3 do submódulo antecipador.

• Inversão

Inversão apenas ativa carry para o número -8 (vetor 1000) com a saída 0000 zero.

Subtração

Da mesma forma que a soma, com o mesmo sinal.

• Incremento de 1

o único vetor que vai um é o número 7, pois é o número que aciona Cin_3 na soma.

Comparador XOR

Um comparador não gera sinal de vai um.

Comparador ???

???????

RBS

Translados de bits à direita não geram carries.

• LBS

Como o bit de sinal é ignorado para essa operação não faz sentido considerar o vai um.

3.2.4. Flag de Overflow

Por sua vez o flag de overflow será acionado quando os 4 bits não forem o suficiente para representar o resultado:

• Soma

• Inversão

Como a inversão ocorre num espaço fechado de possibilidades representáveis ela não gera flag de overflow

• Subtração

• Incremento de 1

O mesmo critério da soma.

Comparador XOR

Comparadores bit a bit não geram overflow.

- Comparador ??? ???????
- RBS
- LBS